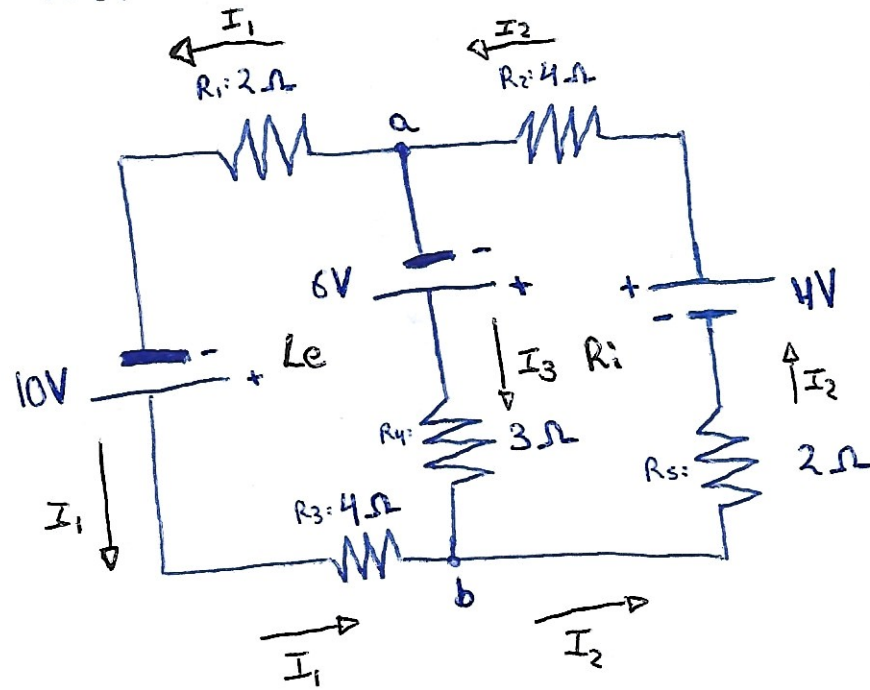


Task 2: Kirchhoff rules



Junctions ② $\rightarrow a: I_2 = I_1 + I_3$
 $\rightarrow b: \cancel{I_2 = I_3 + I_1}$

Loops ② $\rightarrow L_e: 6 - 3 \cdot I_3 + 4I_1 - 10 + 2I_1 = 0$
 $\rightarrow R_i: 4 \cdot I_2 - 4 + 2I_2 + 3I_3 - 6 = 0$

$$\begin{cases} I_2 = I_1 + I_3 \\ 6I_1 - 3I_3 - 4 = 0 \\ 6I_2 + 3I_3 - 10 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6I_1 - 3I_3 = 4 \\ 6I_1 + 9I_3 = 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{17}{12} A \\ I_3 = \frac{1}{2} A \\ I_1 = \frac{11}{12} A \end{cases}$$

The current was well oriented

The current through R_1 and R_3 is $\frac{11}{12} A \approx 0.92 A$
 The current through R_2 and R_5 is $\frac{17}{12} A \approx 1.42 A$
 The current through R_4 is $\frac{1}{2} A = 0.5 A$